

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Práctica No. 11

Convertidores digital a analógico

Electrónica Analógica

Grupo: 2CV13

Integrantes:

⇒ Bocanegra Heziquio Yestlanezi

⇒ Martínez Cruz José Antonio

Profesor

Ismael Cervantes de Anda

Fecha de entrega: 7 de junio de 2021

Contenido

Introducción	3
Características básicas	3
Utilidades	3
Sistema analógico y sistema digital	4
Ventajas de los circuitos digitales	4
Objetivo	6
Material	7
Equipo	7
Desarrollo experimental	8
Convertidor digital a analógico de 4 bits con arreglo R/2R	8
cálculos Teóricos	10
Cuestionario	20
Conclusiones	21
Bocanegra Heziquio Yestlanezi	21
Martínez Cruz José Antonio	21

Introducción

Características básicas

Los principales parámetros que definen un convertidor digital analógico son, en primer lugar,

- ♥ su resolución, que depende del número de bits de entrada del convertidor.
- ♥ Otra característica básica es la posibilidad de conversión unipolar o bipolar.
- ♥ Una tercera la constituye el código utilizado en la información de entrada - generalmente, los convertidores digitales analógicos operan con el código binario natural o con el decimal codificado en binario (BCD)-.
- ♥ El tiempo de conversión es otra particularidad que define al convertidor necesario para una aplicación determinada.
- ♥ Es el tiempo que necesita para efectuar el máximo cambio de su tensión con un error mínimo en su resolución.
- ♥ Otros aspectos que posee el convertidor son: su tensión de referencia, que puede ser interna o externa (si es externa puede ser variada entre ciertos márgenes); la tensión de salida vendrá afectada por este factor, constituyéndose éste a través de un convertidor multiplicador; así mismo, deberá tenerse en cuenta la tensión de alimentación, el margen de temperatura y su tecnología interna.

Utilidades

La mayoría de las señales de audio modernas se almacenan de forma digital (por ejemplo, MP3s y CDs) y para poder ser escuchadas a través de altavoces deben ser convertidas en analógicas. Lectores de CD, reproductores digitales de la música, y tarjetas de sonido de los PC montan por ello un dispositivo de este tipo de forma interna.

El uso de un DAC independiente (en este número de CEC analizamos uno de ellos), también se puede encontrar como un chasis separado en sistemas de alta fidelidad. Estos DAC separados toman la salida digital de un lector de CD (o del transporte dedicado) y convierten la señal para enviársela al amplificador. Algunos de ellos pueden conectarse a ordenadores personales usando un interfaz del USB. De hecho, el análisis de Josep Armengol sobre el DAC Moon 300D nos explica cómo hacerlo.

Sistema analógico y sistema digital

Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías: digitales y analógicos. La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos.

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Así, el sistema digital, es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan tomar valores discretos.

Para la implementación de los circuitos digitales, se utilizan puertas lógicas (AND, OR y NOT) y transistores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones.


Un sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas, esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores.

Así, una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos. Una magnitud digital es aquella que toma un conjunto de valores discretos.

Una señal analógica es un voltaje o corriente que varía suave y continuamente. Una onda senoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que corresponden a la información que se está transmitiendo. Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos.


Ventajas de los circuitos digitales

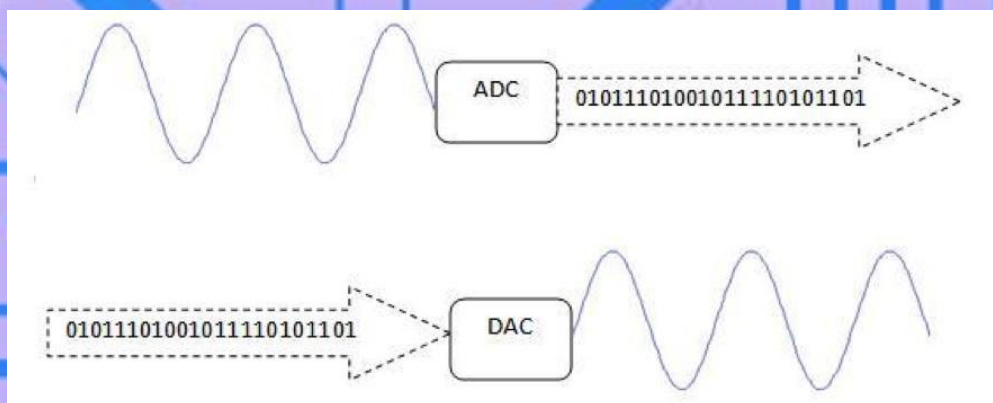- *Reproducibilidad de resultados – Constancia*
- *Facilidad de diseño –*
- *Flexibilidad y funcionalidad*
- *Programabilidad*
- *Velocidad*
- *Economía*
- *Avance tecnológico constante*




El conversor ADC (Analog-to-Digital Converter – Conversor Analógico Digital) tiene que efectuar los siguientes procesos:

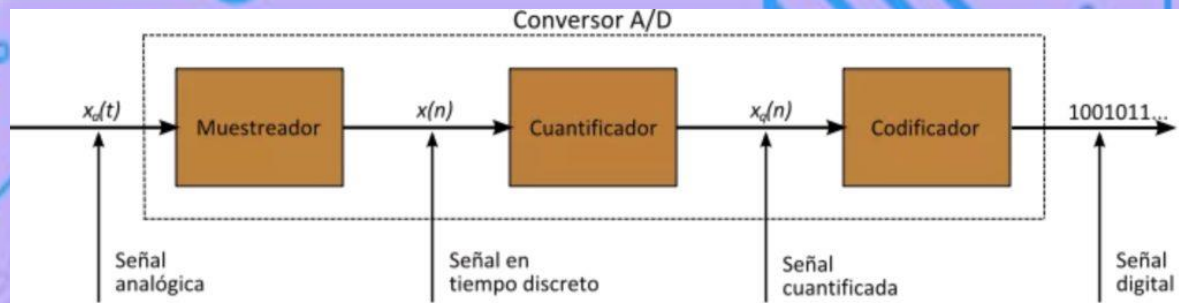- 1.- Muestreo de la señal analógica.
- 2.- Cuantización de la propia señal
- 3.- Codificación del resultado de la cuantización, en código binario.



La representación gráfica de medio ciclo positivo (+), correspondiente a una señal eléctrica analógica de sonido, con sus correspondientes armónicos. Como se podrá observar, los valores de variación de la tensión o voltaje en esta senoide pueden variar en una escala.

Para convertir una señal analógica en digital, el primer paso consiste en realizar un muestreo (sampling) de ésta, o lo que es igual, tomar diferentes muestras de tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal. La frecuencia a la que se realiza el muestreo se denomina razón, tasa o también frecuencia de muestreo y se mide en kilohertz (kHz). En el caso de una grabación digital de audio, a mayor cantidad de muestras tomadas, mayor calidad y fidelidad tendrá la señal digital resultante.

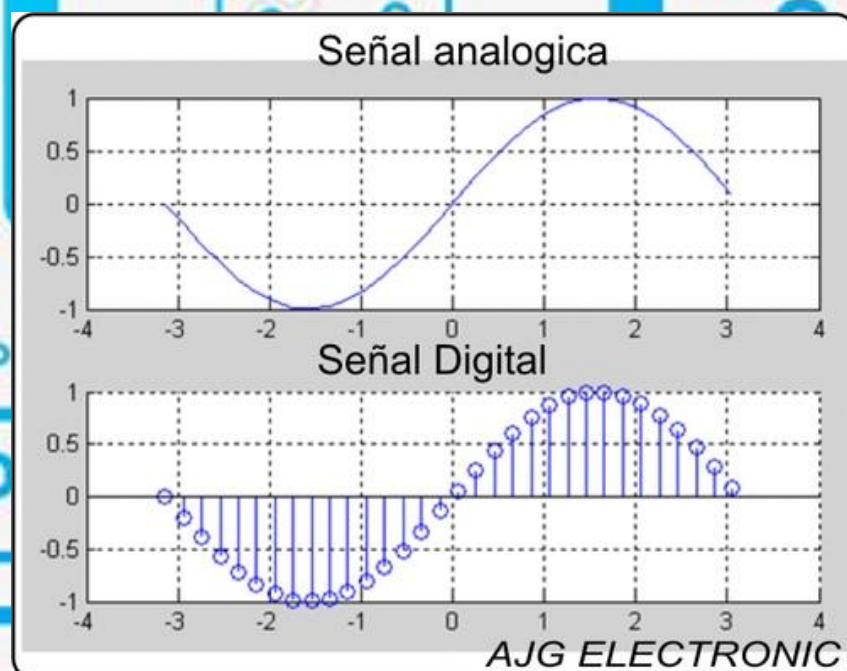

Objetivo

Mediante los conocimientos adquiridos en las sesiones de clase, debemos ser capaces en equipo de realizar el circuito que menciona en la práctica, para comprender los conceptos básicos de un convertidor analógico digital que es implementado con $R/2R$.

Al realizar el circuito debemos trabajar con convertidores digitales a analógicos en circuitos integrados.

Debemos poder saber diferenciar entre la implementación de un convertidor digital a uno analógico en circuitos integrados.

CHIP

Material

1 Tablilla de experimentación (Proto Board)
1 LM741
4 LEDs
1 Push bottom normalmente abierto
4 Resistencia de 12K Ω
5 Resistencia de 22K Ω 1 74LS191


Equipo

1 Fuente de alimentación triple
1 Multímetro Digital

Desarrollo experimental

Convertidor digital a analógico de 4 bits con arreglo R/2R

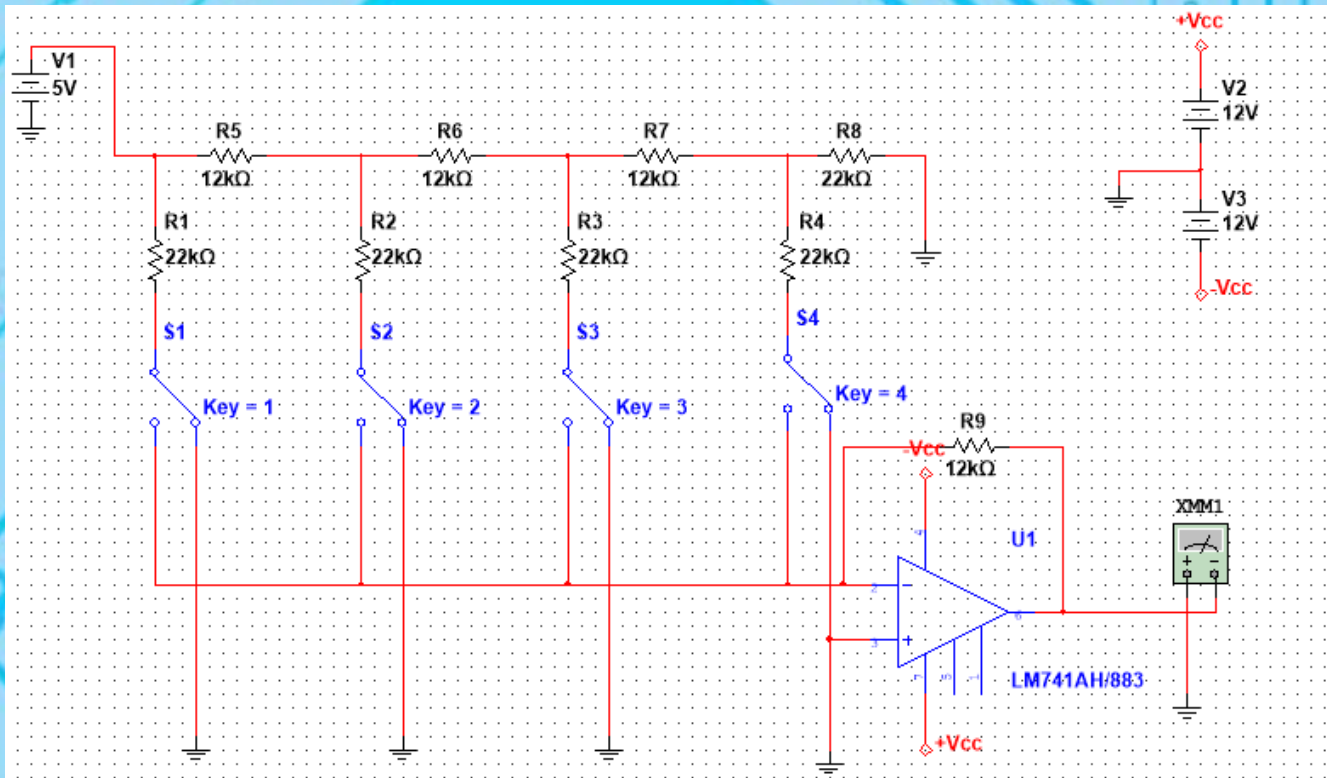A continuación, arme el siguiente circuito que permitirá convertir una señal digital a analógica.




Nota.- Recuerde que se debe de alimentar el amplificador operacional con $\pm 12\text{ V}$.
Medir el voltaje de salida, anotando el voltaje medido en la tabla siguiente.
Determinar el valor del Bit Menos Significativo (LSB)
 $\text{LSB} = V$

D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	V ₀ (Volts)	
				Práctico	Teórico
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		


cálculos Teóricos

CHIP


Simulaciones

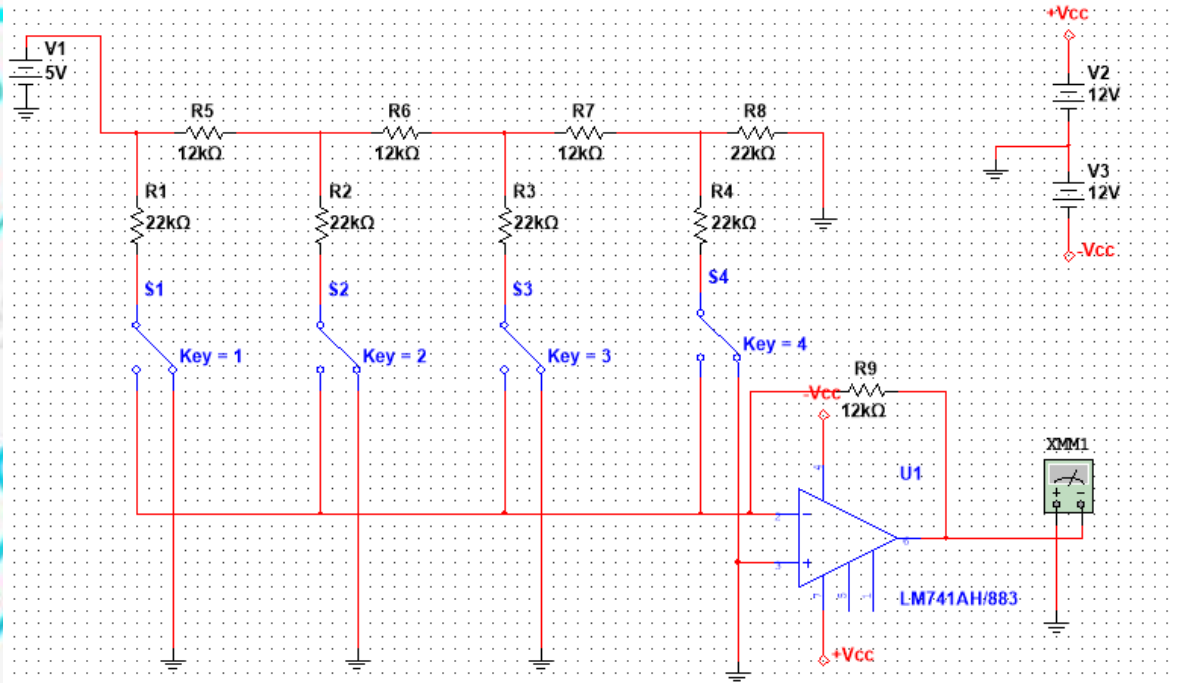

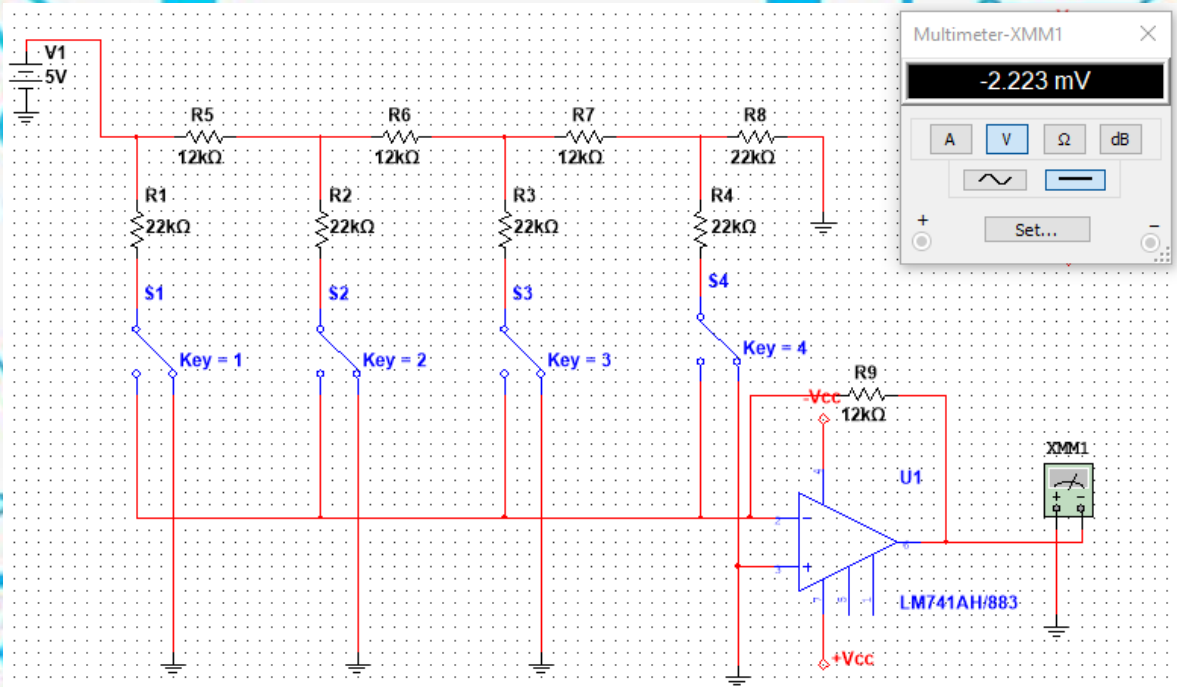
Circuito 1 Convertidor Digital a Analogico de 4 bits con arreglo R/2R




Circuito 2 Entrada: 0000

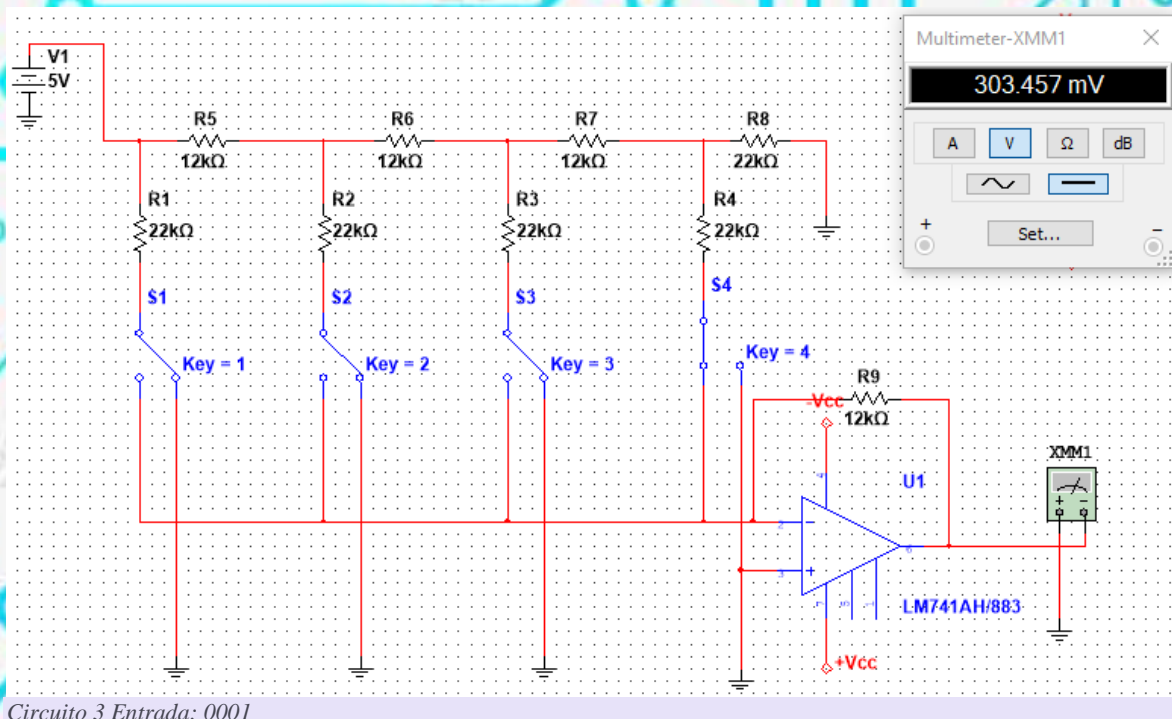


Circuito 3 Entrada: 0001

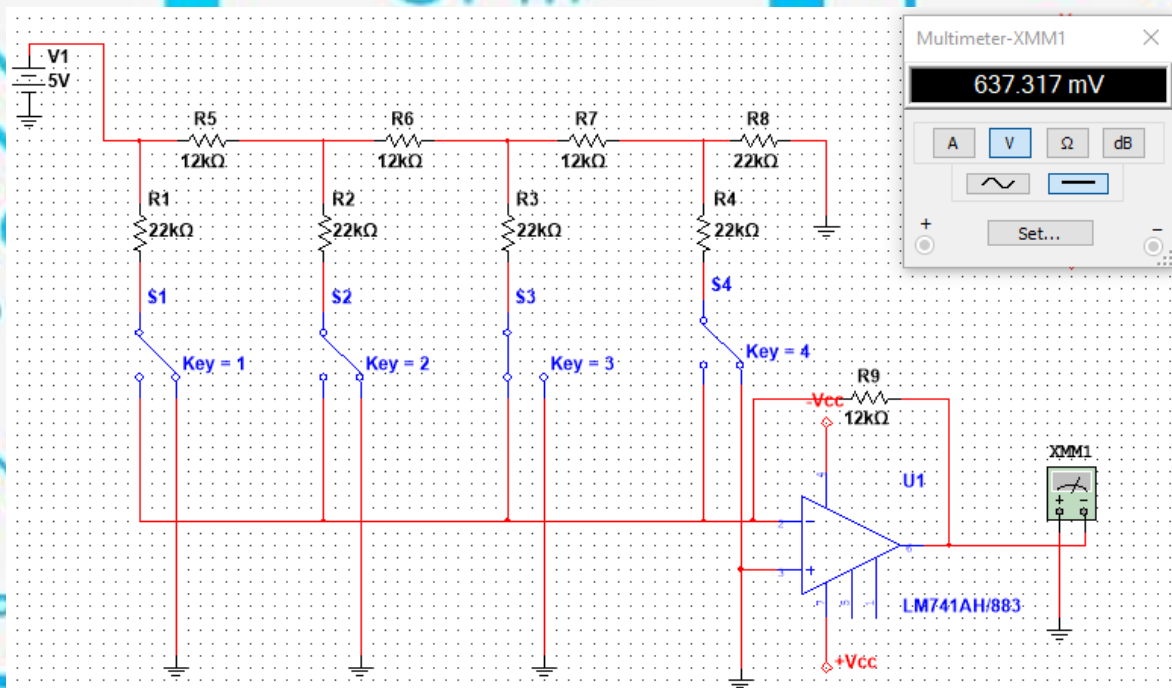


Circuito 4 Entrada: 0010

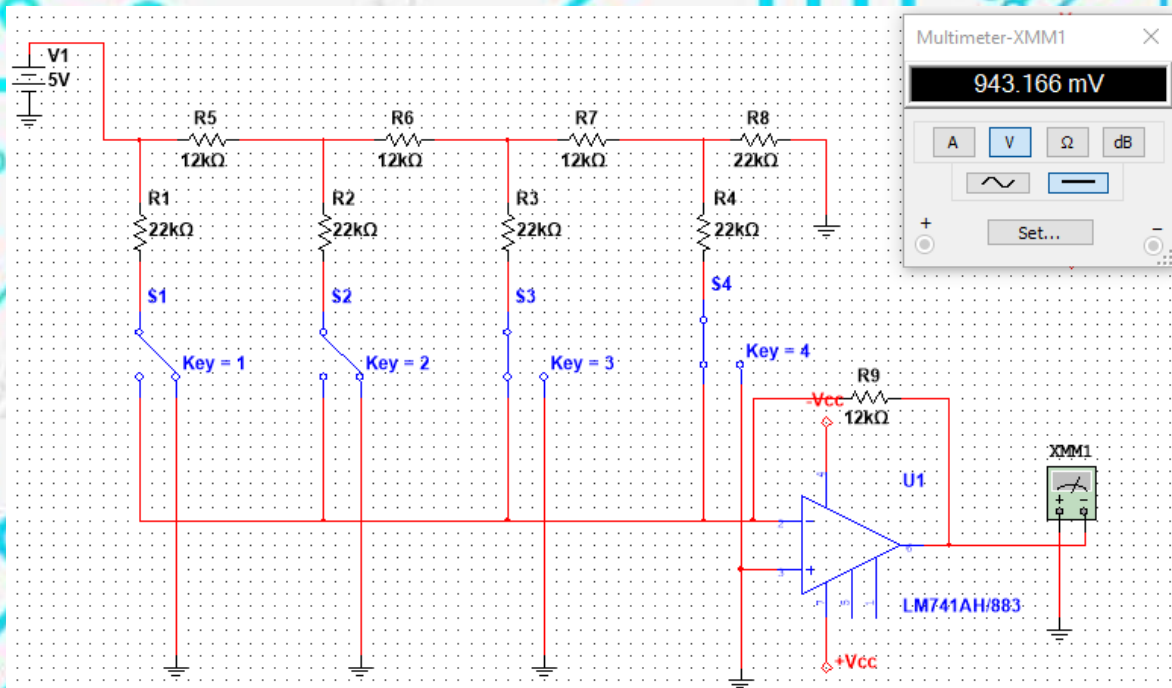


Circuito 5 Entrada: 0011

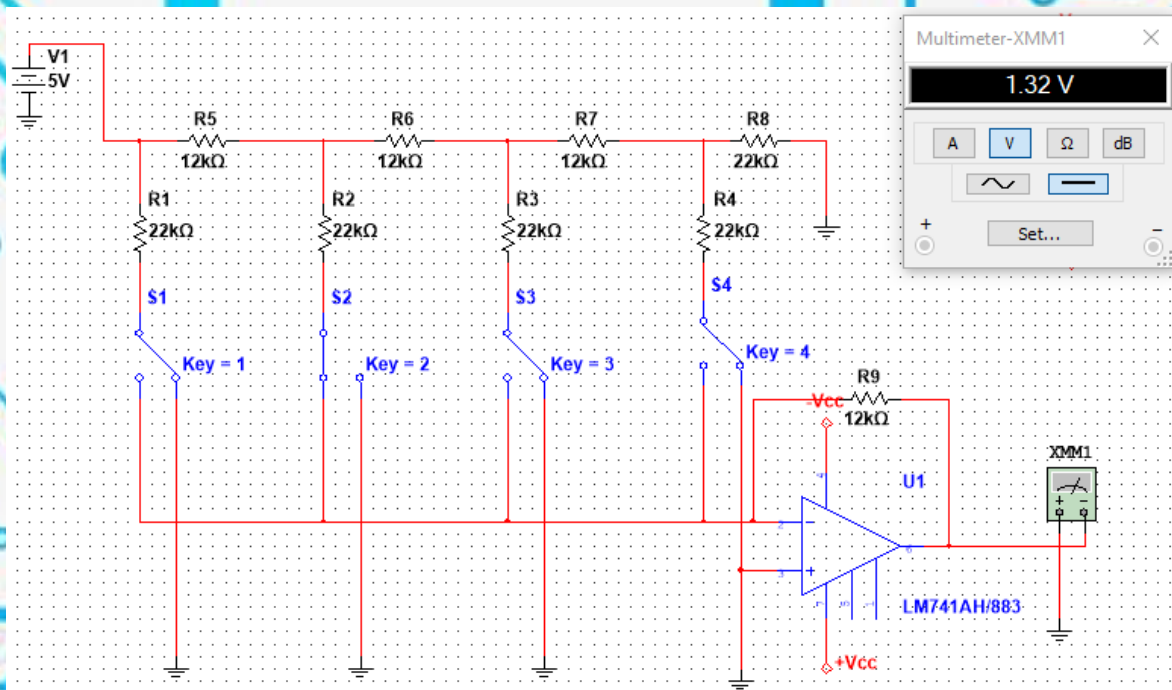


Circuito 6 Entrada: 0100

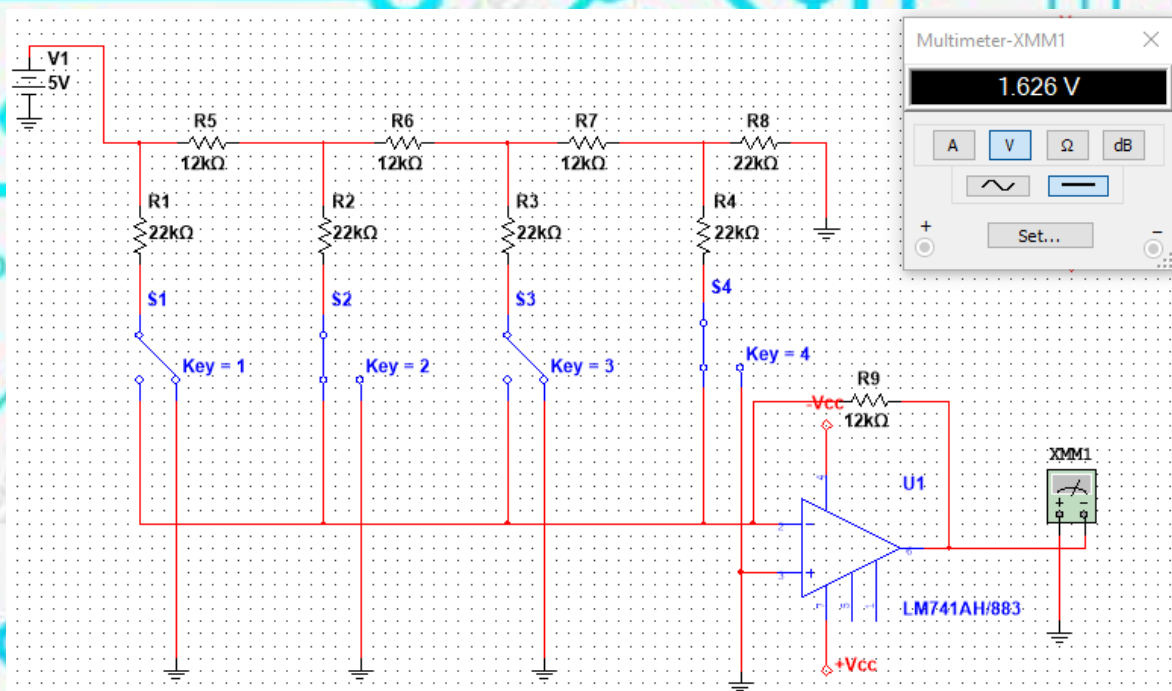


Circuito 7 Entrada: 0101

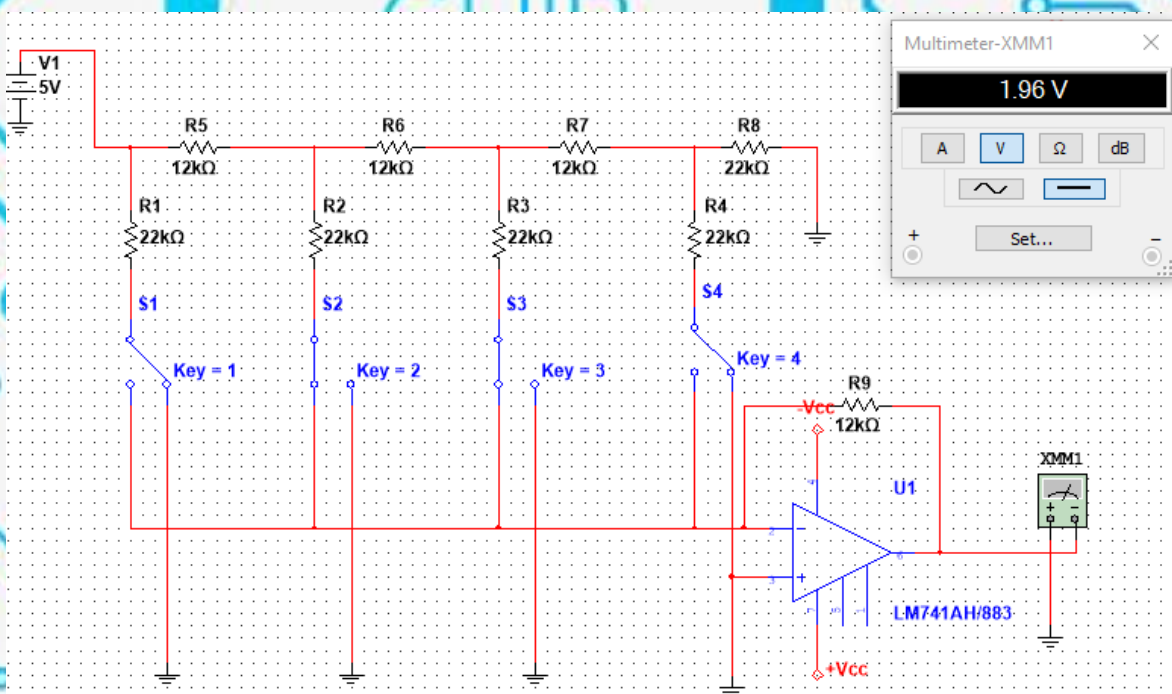


Circuito 8 Entrada: 0110

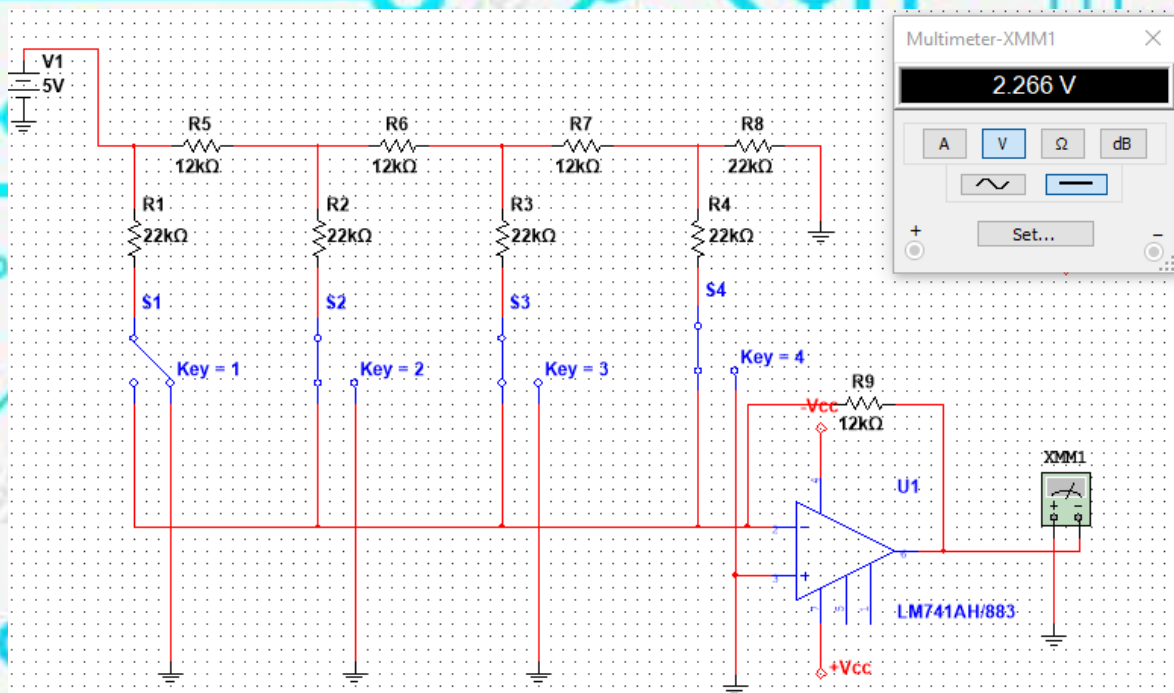


Circuito 9 Entrada: 0111

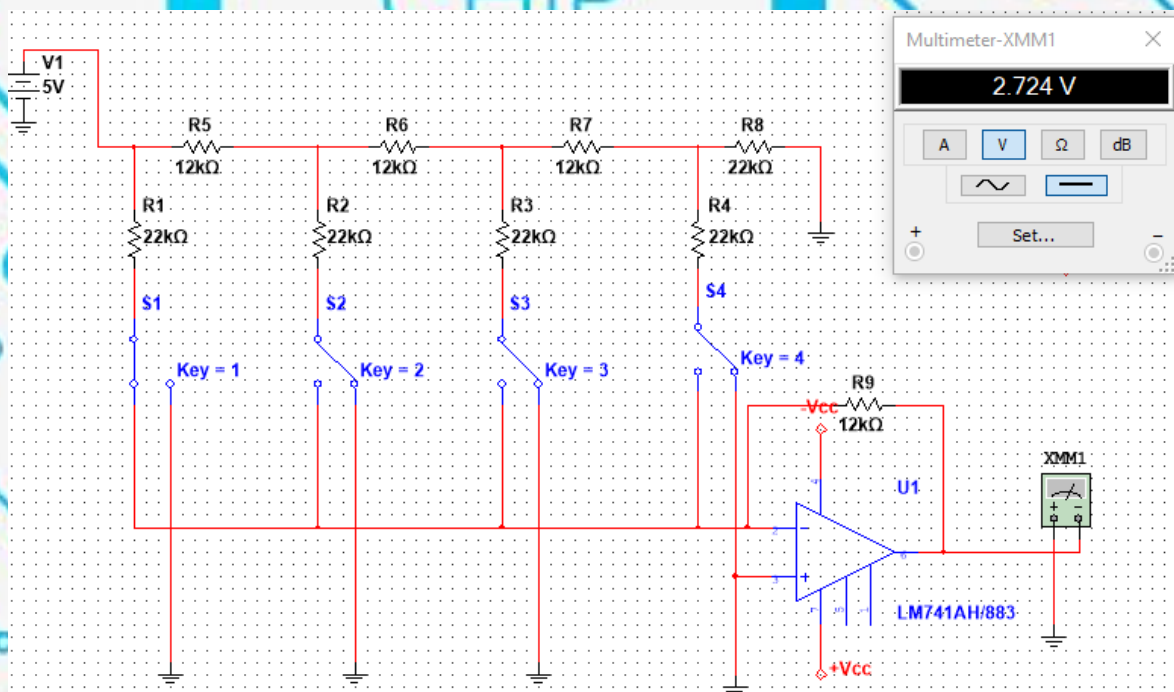


Circuito 10 Entrada: 1000

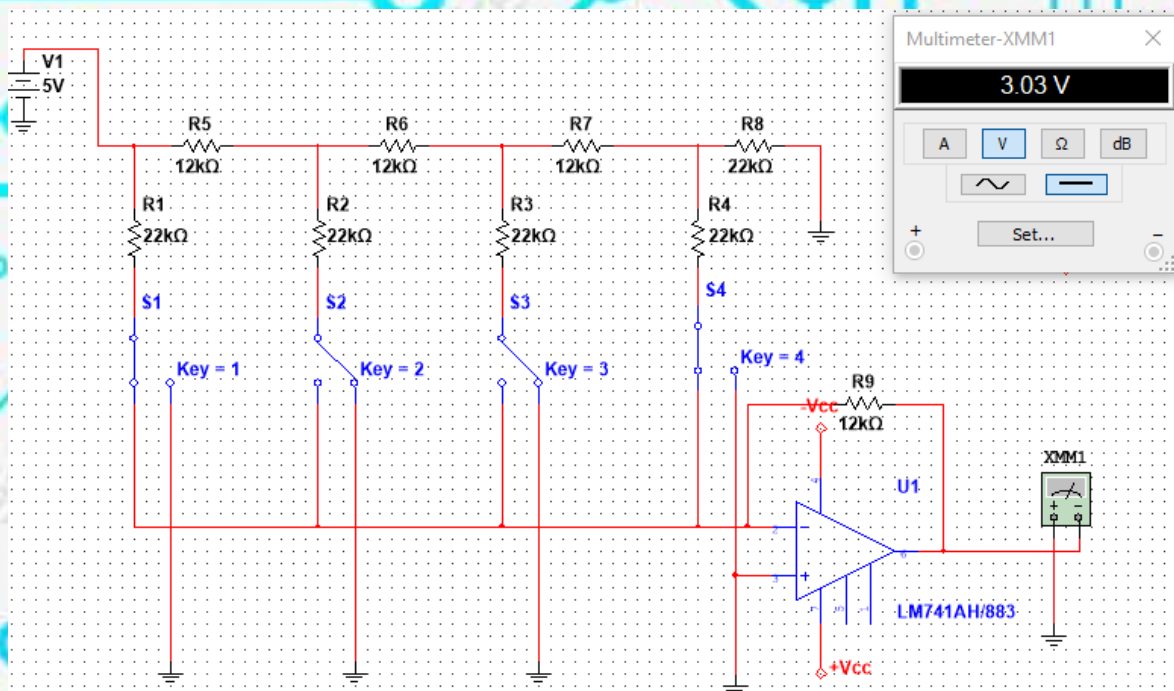


Circuito 11 Entrada: 1001

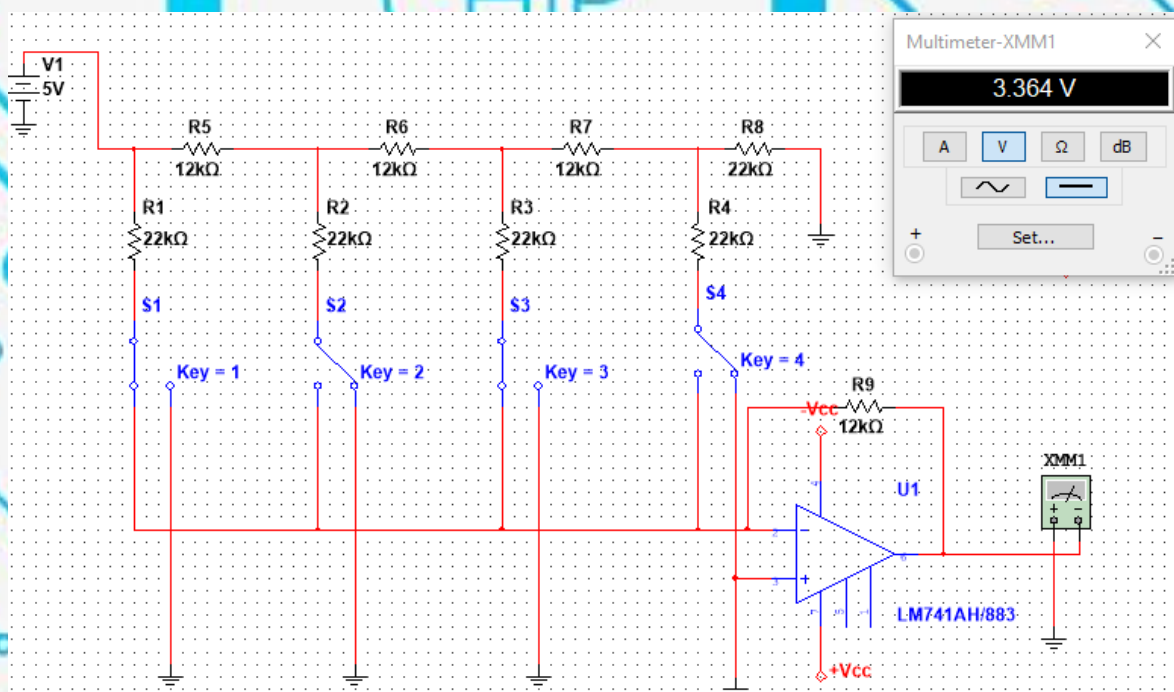


Circuito 12 Entrada: 1010

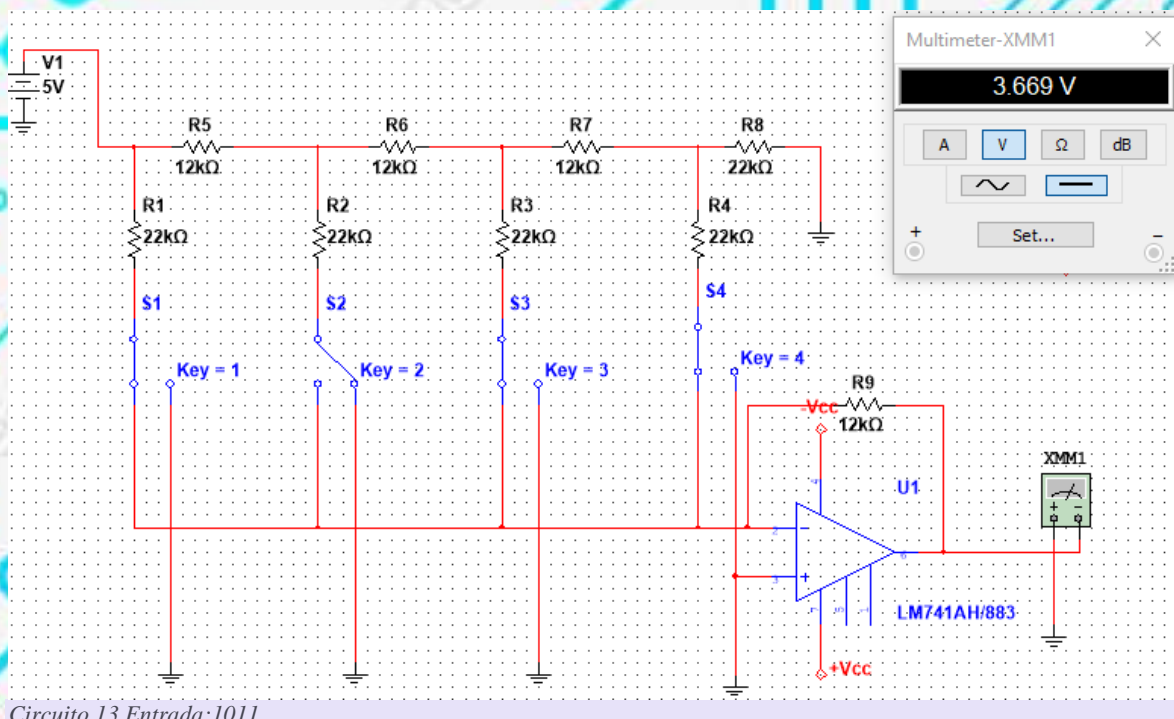


Circuito 13 Entrada:1011

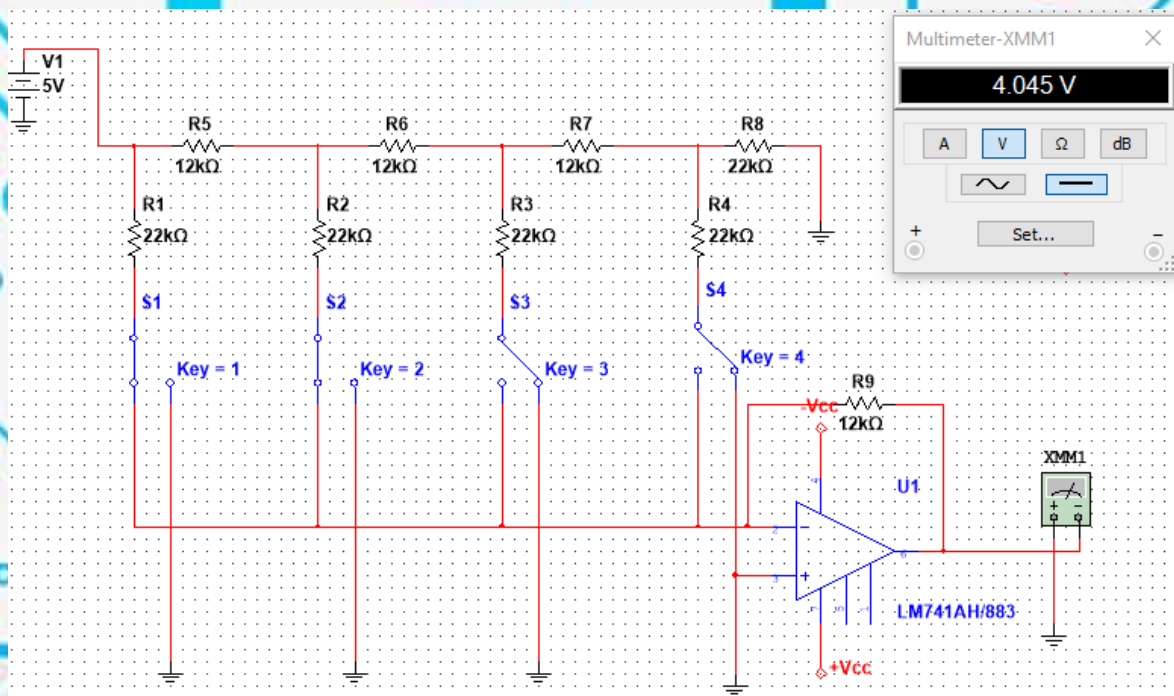


Circuito 14 Entrada:1100

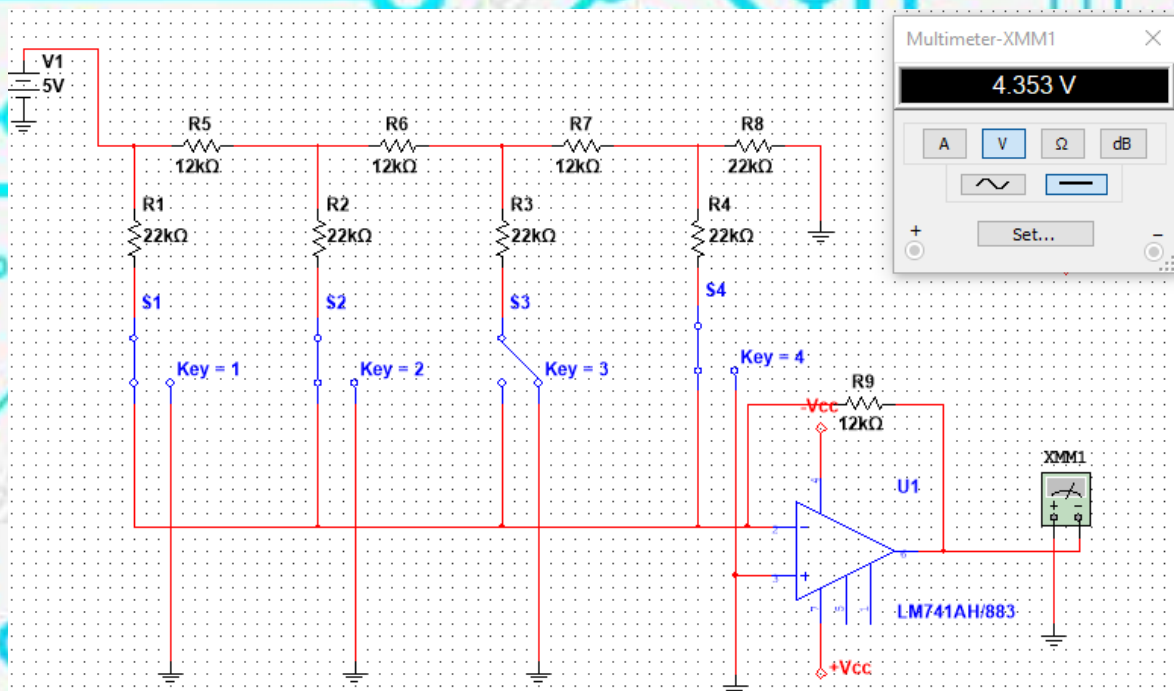

Circuito 15 Entrada: 1101

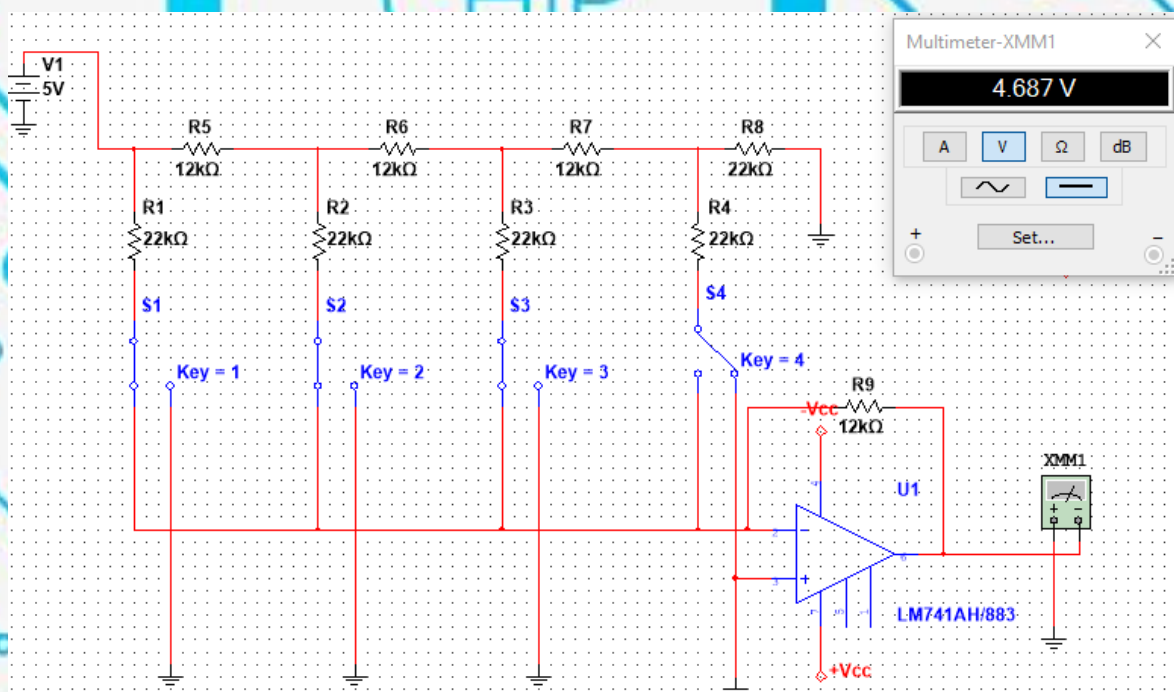

Circuito 16 Entrada: 1110

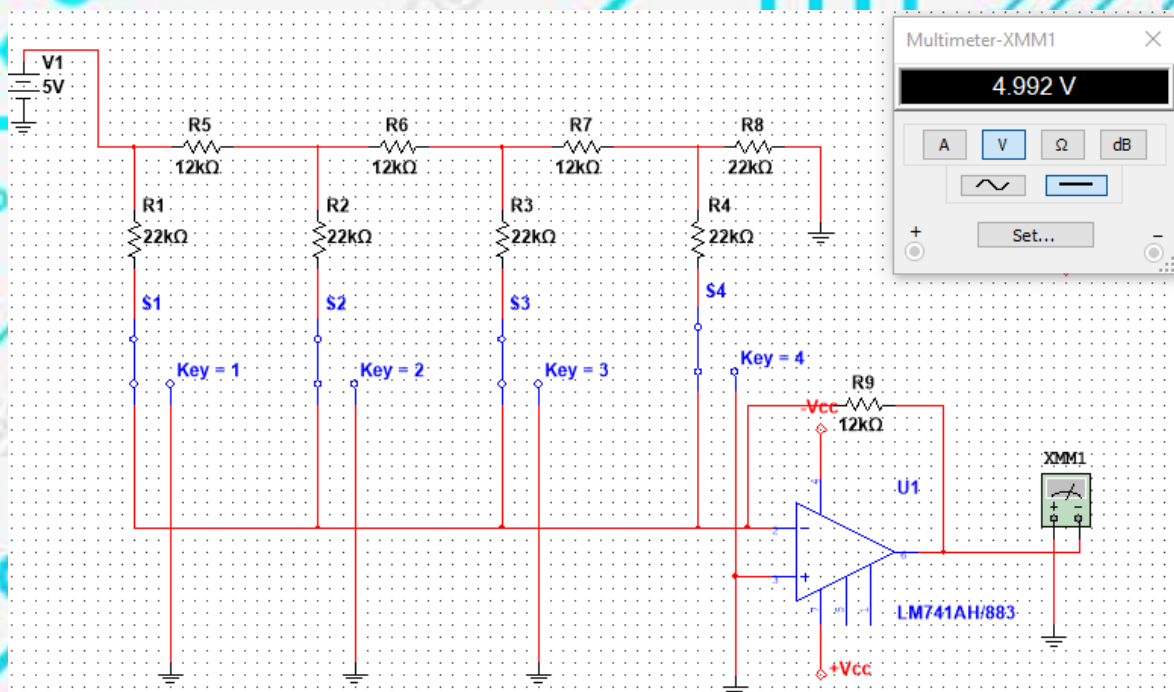

Circuito 17 Entrada: 1111

Cuestionario

¿Qué diferencia existe entre un convertidor digital a analógico con resistencia ponderadas y uno escalera R/2R?

¿Qué significa el Voltaje de resolución de un convertidor?

¿Qué función tiene el Amplificador operacional?

CHIP

Conclusiones

Bocanegra Heziquio Yestlanezi

Martínez Cruz José Antonio

CHIP